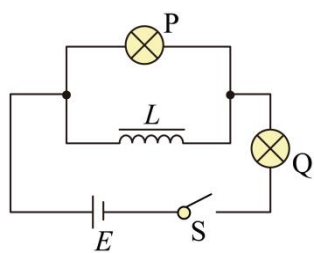


5. 如图所示, L 是自感系数很大、电阻很小的线圈, P 、 Q 是两个相同的小灯泡, 开始时, 开关 S 处于闭合状态, P 灯微亮, Q 灯正常发光, 断开开关 ()



A. P 与 Q 同时熄灭

B. P 比 Q 先熄灭

C. Q 闪亮后再熄灭

D. P 闪亮后再熄灭