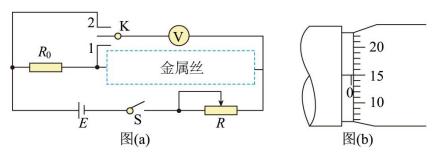
10. 一学生小组测量某金属丝(阻值约十几欧姆)的电阻率。现有实验器材:螺旋测微器、米尺、电源 E、电压表(内阻非常大)、定值电阻  $R_0$ (阻值  $10.0\Omega$ )、滑动变阻器 R、待测金属丝、单刀双掷开关 K、开关 S、导线若干。图(a)是学生设计的实验电路原理图。完成下列填空:



- (1) 实验时,先将滑动变阻器 R 接入电路的电阻调至最大,闭合 S
- (2)将 K 与 1 端相连,适当减小滑动变阻器 R 接入电路的电阻,此时电压表读数记为 $U_1$ ,然后将 K 与 2 端相连,此时电压表读数记为 $U_2$ 。由此得到流过待测金属丝的电流 I=\_\_\_\_\_,金属丝的电阻 I=\_\_\_\_。(结果均用 I0、I0、I1、I0、I2表示)
- (3) 继续微调 R, 重复(2) 的测量过程, 得到多组测量数据, 如下表所示:

$U_1$ (mV)	0.57	0.71	0.85	1.14	1.43
$U_2$ (mV)	0.97	1.21	1.45	1.94	2.43

- (4) 利用上述数据,得到金属丝的电阻  $r = 14.2\Omega$ 。
- (5) 用米尺测得金属丝长度 L=50.00cm。用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,某次测量的示数如图(b)所示,该读数为  $d=____$ mm。多次测量后,得到直径的平均值恰好与 d 相等。