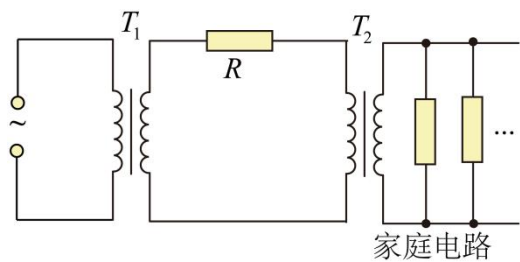


6. 下图为输电线为用户输电的情景，电路中升压变压器 T_1 和降压变压器 T_2 都认为是理想变压器，中间输电电路电阻为 R ，下列说法正确的有（ ）



- A. T_1 输出电压与 T_2 输入电压相等
- B. T_1 输出功率大于 T_2 输入功率
- C. 若用户接入的用电器增多，则 R 功率降低
- D. 若用户接入的用电器增多，则 T_2 输出功率降低