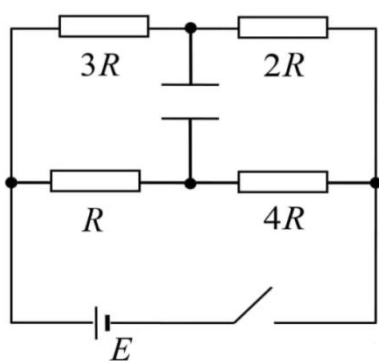


7. 如图所示电路，已知电源电动势为 E ，内阻不计，电容器电容为 C ，闭合开关 K ，待电路稳定后，电容器上电荷量为（ ）



A. CE

B. $\frac{1}{2}CE$

C. $\frac{2}{5}CE$

D. $\frac{3}{5}CE$